

## CÁLCULOS( LEY DE KIRCHOFF)

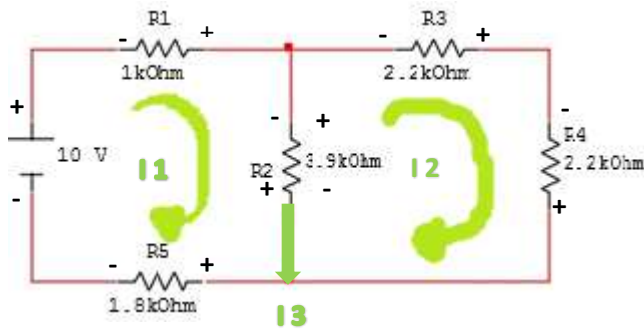


Figura 1.1. Circuito Resistivo Mixto identificando mallas

Ley de Ohm

$$V = IR$$

Ley de voltaje de Kirchhoff

**Malla 1**

$$\sum V = 0$$

$$-10 + V_1 + V_2 + V_5 = 0$$

$$-10 + 1I_1 + 3.9(I_1 - I_2) + 1.8I_1 = 0$$

$$-10 + 1I_1 + 3.9I_1 - 3.9I_2 + 1.8I_1 = 0$$

$$Ec1: -10 + 6.7I_1 - 3.9I_2 = 0$$

**Malla 2**

$$\sum V = 0$$

$$V_3 + V_4 - V_2 = 0$$

$$2.2I_2 + 2.2I_2 - 3.9(I_1 - I_2) = 0$$

$$2.2I_2 + 2.2I_2 - 3.9I_1 + 3.9I_2 = 0$$

$$Ec2: 8.3I_2 - 3.9I_1 = 0$$

reemplazo Ec2 en Ec1

$$-10 + 6.7I_1 - 3.9\left(\frac{3.9I_1}{8.3}\right) = 0$$

$$I_1 = 2.05 \text{ mA} \quad I_2 = 0.96 \text{ mA}$$

**Corriente en cada resistencia**

$$I_{R1} = I_1 = 2.05 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = (I_1 - I_2) = 1.09 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = I_2 = 0.69 \text{ mA}$$

$$I_{R4} = I_2 = 0.69 \text{ mA}$$

$$I_{R5} = I_1 = 2.05 \text{ mA}$$

### **Voltaje en cada resistencia**

$$V_{R1} = I_{R1} * R_1 = (2.05)(1) = 2.05(V)$$

$$V_{R2} = I_{R2} * R_2 = (2.05 - 0.96)(3.9) = 4.25(V)$$

$$V_{R3} = I_{R3} * R_3 = (0.96)(2.2) = 2.112(V)$$

$$V_{R4} = I_{R4} * R_4 = (0.96)(2.2) = 2.112(V)$$

$$V_{R5} = I_{R5} * R_5 = (2.05)(1.8) = 3.69(V)$$

### **NODOS**

La corriente en el nodo 1 va a ser igual que la corriente uno por ley de Ohm.

#### **NODO1**

$$I_{N1} = I_1$$

$$I_{N1} = 2.05mA$$

#### **NODO2**

La corriente en el nodo 2 va a ser igual a cero ya que es la suma de las corrientes que ingresan y las que salen. La corriente que ingresa es de 2.05mA y sale una corriente  $I_2=1.09mA$  y  $I_3=0.69mA$

$$I_{N2} = I_2 + I_3$$

$$I_{R2} = 1.09mA$$

$$I_{R3} = 0.69mA$$

$$I_{N2} = 2.05mA$$

#### **NODO 3**

La corriente en el nodo 3 va a ser igual que la corriente  $I_3$

$$I_{N3} = I_3$$

$$I_{N3} = 0.96mA$$

#### **NODO 4**

La corriente en el nodo 4 tomamos la corriente que ingresa con signo positivo y la que sale con signo negativo y cumple que el nodo va a ser cero.

$$I_{N4} = I_2 + I_3$$

$$I_{N4} = 2.05mA$$

#### **NODO 5**

En el nodo 5 las corrientes que ingresaron al circuito se unen llegando a una equivalencia de toda la corriente que ingreso

$$I_{N5} = I_4$$

$$I_{N5} = 2.05 \text{ mA}$$